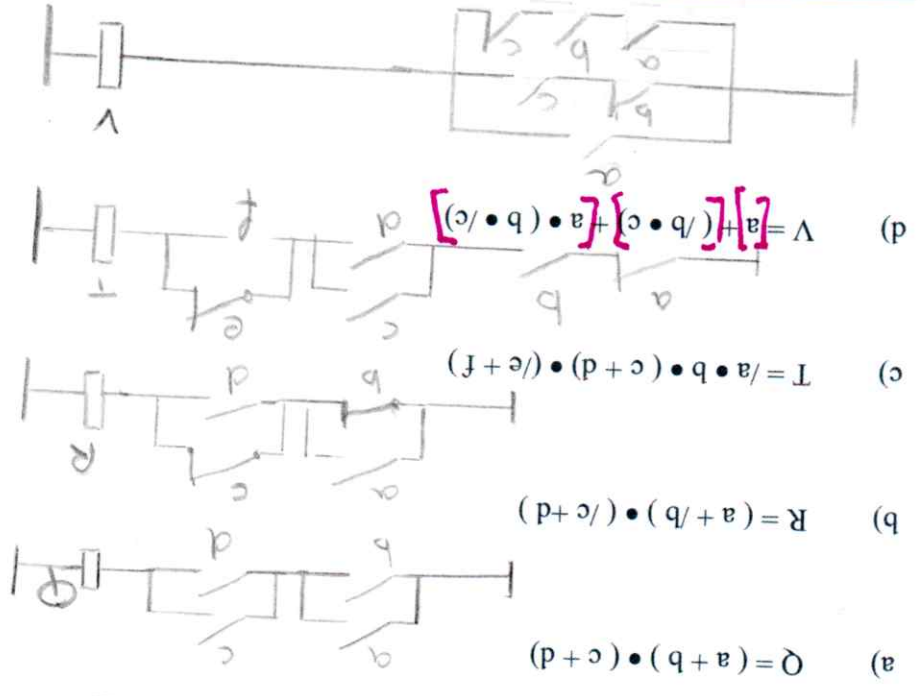
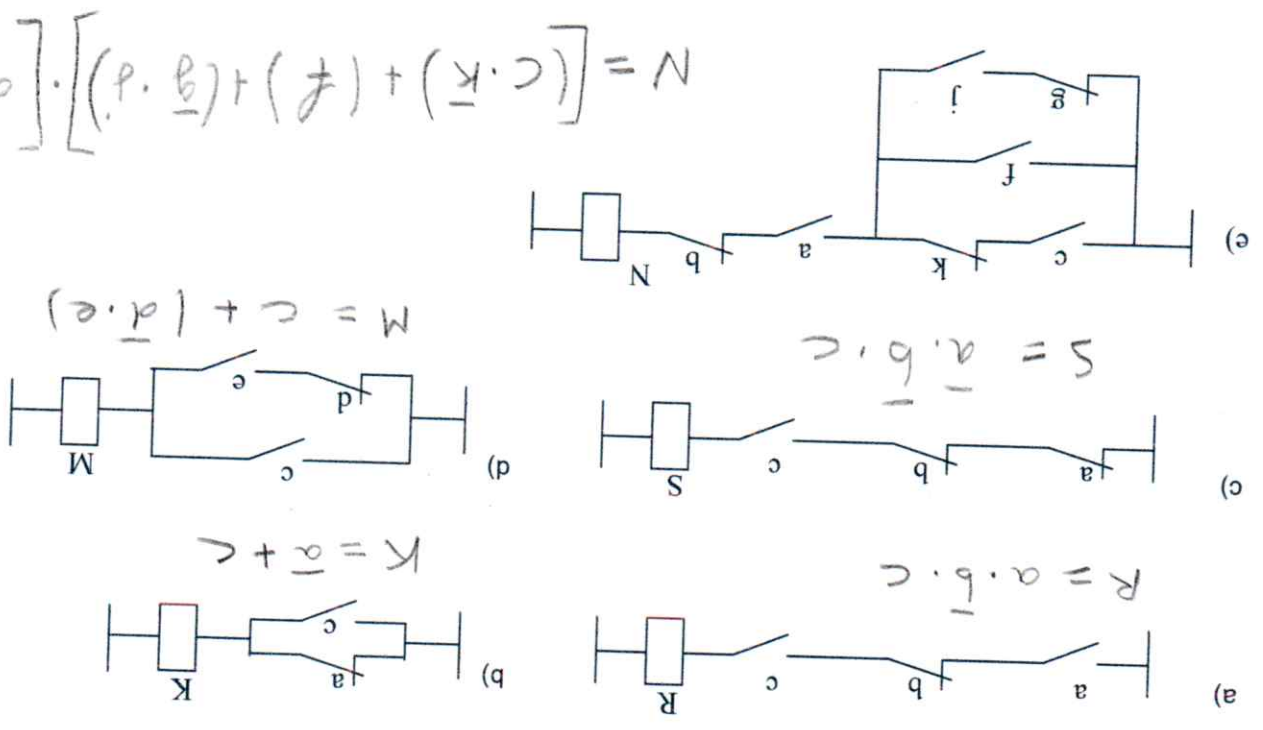


Exercice 2 : Transcrire une équation en schéma électrique



Le est prioritaire devant & + !

Exercice 1 : Transcrire un schéma électrique en équation



<p>académie Grenoble</p> <p>RÉGION ACADÉMIQUE ALPES-REIMS-ALPES</p>	<p>Séquence 5</p> <p>« Comment la simulation permet de valider le comportement d'un système ? »</p>	
	<p>les systèmes logiques combinatoires</p>	<p>TD1</p>
<p>IT+I2D</p>	<p>Cohesion</p>	